

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA



TECNOLOXÍA E ENXEÑERÍA I



TEMA 2

Simulacións en Tinkercad


PRÁCTICA: ANÁLISE DE CIRCUÍTOS POR KIRCHHOFF.....	3
1. Comprobación da lei de mallas.....	3

PRÁCTICA: ANÁLISE DE CIRCUÍTOS POR KIRCHHOFF



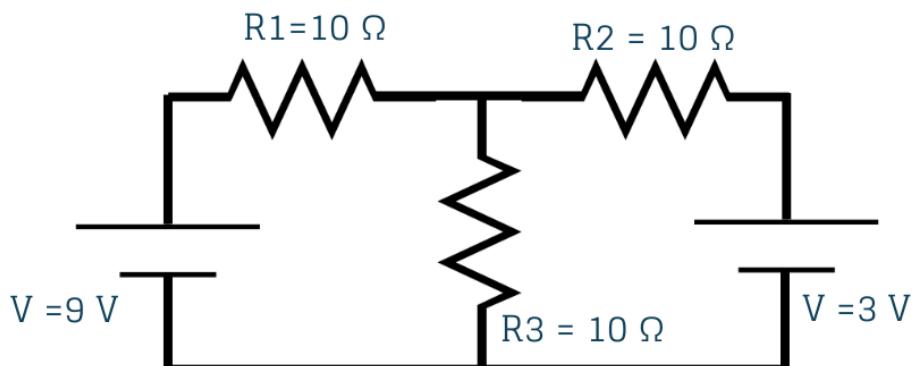1. Comprobación da lei de mallas

O obxectivo desta práctica é comprobar que se cumple a lei das mallas de Kirchhoff para o seguinte circuito.



O procedemento para comprobalo é o seguinte:

- Resolve o circuíto no teu caderno empregando a lei de mallas:
 - Calcula a intensidade de corrente en cada malla.
 - Calcula a voltaxe en cada resistencia.
- Fai unha foto do problema resolto e súbea á entrega correspondente da aula virtual.
- Implementa o circuíto en Tinkercad e fai as seguintes medicións:
 - Mide a intensidade de corrente en cada malla. Garda o circuíto co nome **práctica1_1**.
 - Mide as voltaxes en cada resistencia. Garda o circuíto co nome **práctica1_2**.
- Correspóndense os valores calculados de forma teórica cos simulados?**